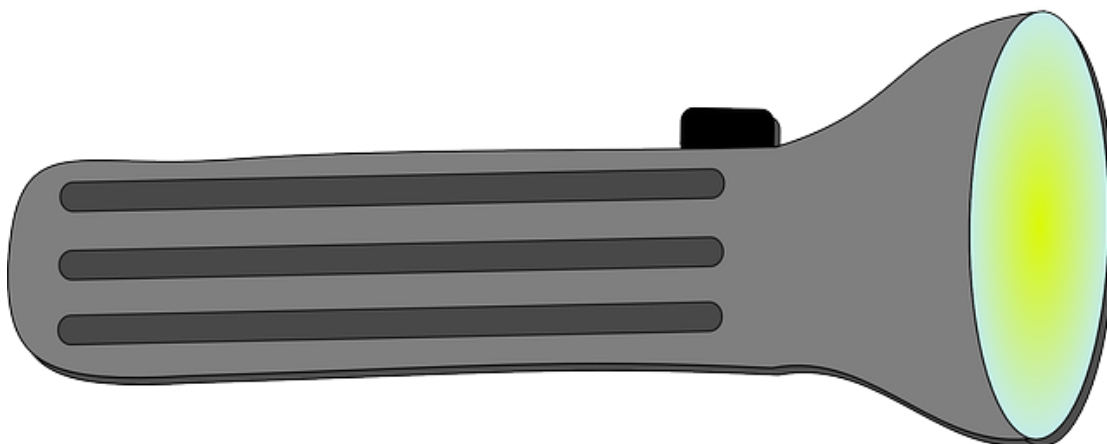




Ergänzen Sie in den nachfolgenden elektrischen Geräten die Stromkreise (negative Leitung: blau; positive Leitung: rot; Leitung zwischen Schalter und Lampe: grün).



Quelle: pixabay, OpenClipart-Vectors [CC 1.0](#)



Quelle: Clker-Free-Vector-Images, pixabay [CC 1.0](#)



Quelle: OpenClipart-Vectors, pixabay, [CC 1.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Zeichnen Sie nun die Schaltbilder für die drei elektrischen Geräte.  
Welche der Schaltbilder unterscheiden sich voneinander?